



UNIVALI

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS
PROF. DOUGLAS ROSSI DE MELO

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

PROJETO RTL

ITAJAÍ
2022

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	DESENVOLVIMENTO.....	4
2.1	ALGORITMO MDC.....	4
2.2	PROJETO.....	4
2.2.1	ETAPA 1 - CAPTURAR O COMPORTAMENTO EM CÓDIGO C	5
2.2.2	ETAPA 2 - CONVERTER PARA MÁQUINA DE ESTADOS.....	5
2.2.3	ETAPA 3 - CRIAR O CAMINHO DE DADOS	6
2.2.3.1	COMPARADOR DE MAGNITUDE DE 1 BIT	6
2.2.3.2	COMPARADOR DE MAGNITUDE DE 8 BITS	8
2.2.3.3	CAMINHO DE DADOS	11
2.2.4	ETAPA 4 - DERIVAR A FSM DO CONTROLADOR.....	14
2.2.5	ETAPA 5 - CONEXÃO DO CONTROLADOR E CAMINHO DE DADOS.....	19
2.3	ANÁLISE E TESTES.....	22
2.3.1	SIMULAÇÕES DE FORMA DE ONDA.....	22
2.3.1.1	PRIMEIRO TESTE	24
2.3.1.2	SEGUNDO TESTE	24
2.3.1.3	TERCEIRO TESTE	25
2.3.2	PROTOTIPAÇÃO EM FPGA	27
2.3.2.1	MAPEAMENTO DOS PINOS.....	27
2.3.2.2	TESTES NO FPGA	28

1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos de Projeto RTL com o uso de VHDL, Quartus Prime e Questa, abrangendo a transformação de um algoritmo em C de cálculo de Máximo Divisor Comum em um processador correspondente, que possui um controlador e um caminho de dados.

A transformação foi realizada de acordo com as etapas de Projeto RTL descritas no livro “Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog”, de Frank Vahid.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ALGORITMO MDC

O algoritmo MDC (Máximo Divisor Comum) encontra o máximo divisor comum entre dois números de entrada. O cálculo iterativamente subtrai o menor número do maior número até que eles sejam iguais.

O processador será composto de duas entradas de dados de 8 bits que representam os números de entrada (*i_X* e *i_Y*), uma entrada para começar o processamento (*i_GO*), uma saída de dados de 8 bits (*o_D*) e uma saída para indicar quando o processador está pronto para começar (*o_RDY*).

Quando o algoritmo está esperando a entrada do usuário para começar, o sinal de pronto (*o_RDY*) deve ser igual a 1. Durante o processamento, o sinal *o_RDY* deve ser igual a 0. Após o processamento, o algoritmo deve esperar novamente o sinal *i_GO* para que processe duas novas entradas.

Figura 1 – Código em C do algoritmo MDC.

```

1  int x, y; // variáveis internas
2  while (1) {
3      o_rdy = 1; // o_rdy: saída de 1 bit
4      while (!i_go); // i_go: entrada de 1 bit
5      x = i_x; // i_x : entrada de 8 bits
6      y = i_y; // i_y : entrada de 8 bits
7      o_rdy = 0;
8      while (x != y) {
9          if (x < y)
10             y = y - x;
11         else
12             x = x - y;
13     }
14     o_d = x; // o_d: saída de 8 bits
15 }
```

Fonte: O autor.

2.2 PROJETO

Para transformar o algoritmo em C em um processador correspondente, serão usadas as 5 etapas de Projeto RTL do livro “Digital Design with RTL Design, VHDL, and Verilog” de Frank Vahid.

2.2.1 ETAPA 1 - CAPTURAR O COMPORTAMENTO EM CÓDIGO C

O algoritmo em C que descreve o comportamento do processador já foi definido, conforme demonstrado no capítulo 2.1.

2.2.2 ETAPA 2 - CONVERTER PARA MÁQUINA DE ESTADOS

Esta etapa consiste na tradução do código de alto-nível em uma máquina de estados de alto nível (HLMS). Para isso, é necessário iterar sobre cada sentença do código em C e criar os estados e transições correspondentes na máquina de estados.


A figura abaixo mostra a correspondência entre os estados da HLMS e das linhas do código fonte:

Figura 2 – Correspondência entre o código em C e a HLMS.

Estado	Descrição	Linhas
S0	Inicia X e Y para 0 e RDY para 1.	1-3
S1	Espera até que i_GO seja 1.	4
S2	Atribui i_X para X, i_Y para Y e 0 para RDY.	5-7
S3	Início do loop de cálculo. Realiza “X = Y”.	8
S4	Se X != Y, realiza “X < Y”.	9
S5	Se X != Y e X < Y, então Y recebe Y – X. Volta para o início do loop de cálculo.	10
S6	Se X != Y mas X < Y não é verdadeiro, então X recebe X – Y. Volta para o início do loop de cálculo.	12
S7	Se X = Y, termina o loop de cálculo e atribui X para D.	14

Fonte: O autor.

Figura 3 – HLSM do código em C.

 

Fonte: O autor.

2.2.3 ETAPA 3 - CRIAR O CAMINHO DE DADOS

Esta etapa consiste na criação de um caminho de dados que irá realizar os processamentos presentes na HLSM. Será necessário o uso de:

- Registradores de 8 bits: Para armazenar os valores de X, Y e D;
- Comparadores de magnitude: Para comparar X e Y;
- Subtratores: Para calcular “ $Y = Y - X$ ” e “ $X = X - Y$ ”;
- Multiplexadores: Para selecionar qual valor será armazenado nos registradores X e Y.

Estes componentes de caminhos de dados já foram desenvolvidos em trabalhos passados, com exceção do comparador de magnitude de 8 bits.

2.2.3.1 COMPARADOR DE MAGNITUDE DE 1 BIT

O comparador de magnitude 1 bit possui duas entradas de dados (i_A e i_B), três entradas de 1 bit que indicam o resultado da comparação do bit passado (i_GT , i_EQ e i_LT), e possui 3 saídas que indicam o resultado da comparação atual (o_GT , o_EQ e o_LT).

Ele possui essas entradas para se encadear com outros comparadores de 1 bit com o objetivo de formar comparadores de quantidade de bits variáveis de maneira conveniente.

Figura 4 – Entidade e arquitetura do comparador de 1 bit (comparator_1bit.vhd).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity comparator_1bit is
    port
    (
        i_A: in std_logic;
        i_B: in std_logic;
        i_GT: in std_logic;
        i_EQ: in std_logic;
        i_LT: in std_logic;


        o_GT: out std_logic;
        o_EQ: out std_logic;
        o_LT: out std_logic
    );
end comparator_1bit;

architecture arch_comparator_1bit of comparator_1bit is

begin
    o_GT <= i_GT or (i_EQ and i_A and not i_B);
    o_EQ <= i_EQ and (i_A xnor i_B);
    o_LT <= i_LT or (i_EQ and (not i_A) and i_B);
end arch_comparator_1bit;

```

Fonte: O autor.

 Figura 5 – Diagrama RTL do comparador de 1 bit.

Fonte: O autor.

2.2.3.2 COMPARADOR DE MAGNITUDE DE 8 BITS

O comparador de magnitude 8 bits é composto de 8 comparadores de 1 bit. Internamente, os oito comparadores são encadeados.

Figura 6 – Entidade e arquitetura do comparador de magnitude de 8 bits (comparator_8bit.vhd).

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity comparator_8bit is
    port
    (
        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        o_GT: out std_logic;
        o_EQ: out std_logic;
        o_LT: out std_logic
    );
end comparator_8bit;

architecture arch_comparator_8bit of comparator_8bit is

    component comparator_1bit is
        port
        (
            i_A: in std_logic;
            i_B: in std_logic;
            i_GT: in std_logic;
            i_EQ: in std_logic;
            i_LT: in std_logic;
            o_GT: out std_logic;
            o_EQ: out std_logic;
            o_LT: out std_logic
        );
    end component;

    signal w_COMPARATOR_0_GT: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_0_EQ: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_0_LT: std_logic;

    signal w_COMPARATOR_1_GT: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_1_EQ: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_1_LT: std_logic;

    signal w_COMPARATOR_2_GT: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_2_EQ: std_logic;
    signal w_COMPARATOR_2_LT: std_logic;
```



```

signal w_COMPARATOR_3_GT: std_logic;
signal w_COMPARATOR_3_EQ: std_logic;
signal w_COMPARATOR_3_LT: std_logic;

signal w_COMPARATOR_4_GT: std_logic;
signal w_COMPARATOR_4_EQ: std_logic;
signal w_COMPARATOR_4_LT: std_logic;

signal w_COMPARATOR_5_GT: std_logic;
signal w_COMPARATOR_5_EQ: std_logic;
signal w_COMPARATOR_5_LT: std_logic;

signal w_COMPARATOR_6_GT: std_logic;
signal w_COMPARATOR_6_EQ: std_logic;
signal w_COMPARATOR_6_LT: std_logic;

begin
    u_COMPARATOR_0: comparator_1bit port map(i_A(7), i_B(7), '0', '1', '0',
w_COMPARATOR_0_GT, w_COMPARATOR_0_EQ, w_COMPARATOR_0_LT);
    u_COMPARATOR_1: comparator_1bit port map(i_A(6), i_B(6), w_COMPARATOR_0_GT,
w_COMPARATOR_0_EQ, w_COMPARATOR_0_LT, w_COMPARATOR_1_GT, w_COMPARATOR_1_EQ,
w_COMPARATOR_1_LT);
    u_COMPARATOR_2: comparator_1bit port map(i_A(5), i_B(5), w_COMPARATOR_1_GT,
w_COMPARATOR_1_EQ, w_COMPARATOR_1_LT, w_COMPARATOR_2_GT, w_COMPARATOR_2_EQ,
w_COMPARATOR_2_LT);
    u_COMPARATOR_3: comparator_1bit port map(i_A(4), i_B(4), w_COMPARATOR_2_GT,
w_COMPARATOR_2_EQ, w_COMPARATOR_2_LT, w_COMPARATOR_3_GT, w_COMPARATOR_3_EQ,
w_COMPARATOR_3_LT);
    u_COMPARATOR_4: comparator_1bit port map(i_A(3), i_B(3), w_COMPARATOR_3_GT,
w_COMPARATOR_3_EQ, w_COMPARATOR_3_LT, w_COMPARATOR_4_GT, w_COMPARATOR_4_EQ,
w_COMPARATOR_4_LT);
    u_COMPARATOR_5: comparator_1bit port map(i_A(2), i_B(2), w_COMPARATOR_4_GT,
w_COMPARATOR_4_EQ, w_COMPARATOR_4_LT, w_COMPARATOR_5_GT, w_COMPARATOR_5_EQ,
w_COMPARATOR_5_LT);
    u_COMPARATOR_6: comparator_1bit port map(i_A(1), i_B(1), w_COMPARATOR_5_GT,
w_COMPARATOR_5_EQ, w_COMPARATOR_5_LT, w_COMPARATOR_6_GT, w_COMPARATOR_6_EQ,
w_COMPARATOR_6_LT);
    u_COMPARATOR_7: comparator_1bit port map(i_A(0), i_B(0), w_COMPARATOR_6_GT,
w_COMPARATOR_6_EQ, w_COMPARATOR_6_LT, o_GT, o_EQ, o_LT);
end arch_comparator_8bit;

```

Fonte: O autor.

Figura 7 – Testbench do comparador de magnitude de 8 bits (comparator_8bit_tb.vhd).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity comparator_8bit_tb is
end comparator_8bit_tb;

architecture arch_comparator_8bit_tb of comparator_8bit_tb is

component comparator_8bit is

```

```

    port
    (
        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        o_GT: out std_logic;
        o_EQ: out std_logic;
        o_LT: out std_logic
    );
end component;

signal w_A: std_logic_vector(7 downto 0);
signal w_B: std_logic_vector(7 downto 0);
signal w_GT: std_logic;
signal w_EQ: std_logic;
signal w_LT: std_logic;

begin
    u_COMPARATOR: comparator_8bit port map(w_A, w_B, w_GT, w_EQ, w_LT);

    process
    begin
        -- Test 1 - A = B
        w_A <= "00001000";
        w_B <= "00001000";

        wait for 1 ns;
        assert (w_GT = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 1" severity error;
        assert (w_EQ = '1') report "Fail comparator_8bit -> Test 1" severity error;
        assert (w_LT = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 1" severity error;

        -- Test 2 - A > B
        w_A <= "01011000";
        w_B <= "00101000";

        wait for 1 ns;
        assert (w_GT = '1') report "Fail comparator_8bit -> Test 2" severity error;
        assert (w_EQ = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 2" severity error;
        assert (w_LT = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 2" severity error;


        -- Test 3 - A < B
        w_A <= "00000111";
        w_B <= "00001000";

        wait for 1 ns;
        assert (w_GT = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 3" severity error;
        assert (w_EQ = '0') report "Fail comparator_8bit -> Test 3" severity error;
        assert (w_LT = '1') report "Fail comparator_8bit -> Test 3" severity error;

        wait;
    end process;
end arch_comparator_8bit_tb;

```

Fonte: O autor.

 Figura 8 – Diagrama RTL do comparador de magnitude de 8 bits.

Fonte: O autor.

2.2.3.3 CAMINHO DE DADOS

O caminho de dados construído possui 11 entradas e 3 saídas, sendo elas:

Figura 9 – Entradas do caminho de dados.

Entrada	Descrição	Origem
i_CLK	Relógio.	Fora do processador.
i_X	Valor de X entrado pelo usuário.	Fora do processador.
i_X_LOAD	Realiza a carga no registrador X.	Controlador.
i_X_CLRn	Limpa o registrador X quando igual à 0.	Controlador.
i_X_LOAD_MODE	Quando 0, seleciona i_X. Quando 1, seleciona X – Y.	Controlador.
i_Y	Valor de Y entrado pelo usuário.	Fora do processador.
i_Y_LOAD	Realiza a carga no registrador Y.	Controlador.
i_Y_CLRn	Limpa o registrador Y quando igual à 0.	Controlador.
i_Y_LOAD_MODE	Quando 0, seleciona i_Y. Quando 1, seleciona Y – X.	Controlador.
i_D_LOAD	Realiza a carga no registrador D.	Controlador.
i_D_CLRn	Limpa o registrador D quando igual à 0.	Controlador.

Fonte: O autor.

Figura 10 – Saídas do caminho de dados.

Saída	Descrição	Destino
o_X_EQ_Y	1 quando X é igual à Y. 0 quando X não é igual à Y.	Controlador.
o_X_LT_Y	1 quando X é menor que Y. 0 quando X não é menor que Y.	Controlador.
o_D	Valor do resultado do MDC.	Fora do processador.

Fonte: O autor.

No caminho de dados, foram usados dois subtratores, um comparador, dois multiplexadores e três registradores:

- O primeiro subtrator realiza “ $X - Y$ ” e salva o resultado em um sinal chamado “w_X_MINUS_Y”;
- O segundo subtrator realiza “ $Y - X$ ” e salva o resultado em um sinal chamado “w_Y_MINUS_X”;
- O comparador compara X e Y e salva o resultado de “ $X = Y$ ” no sinal “o_X_EQ_Y” e o resultado de “ $X < Y$ ” no sinal “o_X_LT_Y”. O resultado de “ $X > Y$ ” é descartado;
- O primeiro multiplexador seleciona entre os valores i_X e $X - Y$. O resultado desse multiplexador será a entrada do registrador X. O seu seletor é o sinal i_X_LOAD_MODE;
- O segundo multiplexador seleciona entre os valores i_Y e $Y - X$. O resultado desse multiplexador será a entrada do registrador Y. O seu seletor é o sinal i_Y_LOAD_MODE.

Figura 11 – Entidade e arquitetura do caminho de dados (mdc_datapath.vhd).

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mdc_datapath is
    port
    (
        i_CLK: in std_logic;

        -- Data inputs
        i_X: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_X_LOAD: in std_logic;
        i_X_CLRn: in std_logic;
        i_X_LOAD_MODE: in std_logic;

        i_Y: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_Y_LOAD: in std_logic;
        i_Y_CLRn: in std_logic;
        i_Y_LOAD_MODE: in std_logic;

        i_D_LOAD: in std_logic;
        i_D_CLRn: in std_logic;

        -- Data outputs
        o_X_EQ_Y: out std_logic;
        o_X_LT_Y: out std_logic;
        o_D: out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end mdc_datapath;

architecture arch_mdc_datapath of mdc_datapath is

    component register_8bit is
        port
        (
```

```

        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_LOAD: in std_logic;
        i_CLRn: in std_logic;
        i_CLK: in std_logic;
        o_R: out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end component;

component mux_2x8bit is
    port
    (
        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_SEL: in std_logic;
        o_R: out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end component;

component subtractor_8bit is
    port
    (
        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        o_R: out std_logic_vector (7 downto 0);
        o_CARRY_OUT: out std_logic
    );
end component;

component comparator_8bit is
    port
    (
        i_A: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_B: in std_logic_vector (7 downto 0);
        o_GT: out std_logic;
        o_EQ: out std_logic;
        o_LT: out std_logic
    );
end component;

signal w_MUX_X_OUT: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_X_MINUS_Y: std_logic_vector (7 downto 0);

signal w_MUX_Y_OUT: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_Y_MINUS_X: std_logic_vector (7 downto 0);

signal w_X: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_Y: std_logic_vector (7 downto 0);

begin
    u_SUBTRACTOR_0: subtractor_8bit port map (w_X, w_Y, w_X_MINUS_Y, open);
    u_SUBTRACTOR_1: subtractor_8bit port map (w_Y, w_X, w_Y_MINUS_X, open);
    u_COMPARATOR: comparator_8bit port map (w_X, w_Y, open, o_X_EQ_Y, o_X_LT_Y);

    u_MUX_X: mux_2x8bit port map (i_X, w_X_MINUS_Y, i_X_LOAD_MODE, w_MUX_X_OUT);
    u_MUX_Y: mux_2x8bit port map (i_Y, w_Y_MINUS_X, i_Y_LOAD_MODE, w_MUX_Y_OUT);

    u_REGISTER_X: register_8bit port map (w_MUX_X_OUT, i_X_LOAD, i_X_CLRn, i_CLK, w_X);

```


```

u_REGISTER_Y: register_8bit port map (w_MUX_Y_OUT, i_Y_LOAD, i_Y_CLRn, i_CLK, w_Y);
u_REGSITER_D: register_8bit port map (w_X, i_D_LOAD, i_D_CLRn, i_CLK, o_D);
end arch_mdc_datapath;

```

Fonte: O autor.

Figura 12 – Diagrama RTL do caminho de dados.

 

Fonte: O autor.

2.2.4. ETAPA 4 - DERIVAR A FSM DO CONTROLADOR

Esta etapa consiste na tradução da HLSM do controlador para uma FSM. Para isso, as atribuições e operações devem ser trocadas por atribuições aos sinais que limpam ou carregam os registradores correspondentes.

Alguns estados adicionais foram adicionados para evitar a leitura de valores desatualizados. O valor dos sinais de limpeza (CLRn) por padrão são iguais à 1 quando não mencionados no estado.

Figura 13 – Entradas do controlador.

Entrada	Descrição	Origem
i_CLK	Relógio.	Fora do processador.
i_GO	Sinal para começar o processamento.	Fora do processador.
i_X_EQ_Y	Resultado de "X = Y".	Caminho de dados.
i_X_LT_Y	Resultado de "X < Y".	Caminho de dados.

Fonte: O autor.

Figura 14 – Saídas do controlador.

Saída	Descrição	Destino
o_RDY	1 quando o processador está esperando para iniciar. 0 durante o processamento.	Fora do processador.
o_X_CLRn	Limpa o registrador X quando igual à 0.	Caminho de dados.
o_X_LOAD	Realiza a carga no registrador X.	Caminho de dados
o_X_LOAD_MODE	0 simboliza a carga do valor de i_X.	Caminho de dados

	1 simboliza a carga do valor de $X - Y$.	
o_Y_CLRn	Limpa o registrador Y quando igual à 0.	Caminho de dados.
o_Y_LOAD	Realiza a carga no registrador Y.	Caminho de dados
o_Y_LOAD_MODE	0 simboliza a carga do valor de i_Y . 1 simboliza a carga do valor de $Y - X$.	Caminho de dados
o_D_CLRn	Limpa o registrador D quando igual à 0.	Caminho de dados.
o_D_LOAD	Realiza a carga no registrador D.	Caminho de dados


Fonte: O autor.

Figura 15 – Correspondência entre o código em C e a FSM.

Estado	Descrição	Linhas
S0	Inicia X, Y e D para 0.	1
S1	Espera até que i_GO seja 1 e inicia o_RDY para 1.	3-4
S2	Aciona o_X_LOAD e o_Y_LOAD para atribuir i_X para X e i_Y para Y.	5-6
S3	Espera para atualizar os valores de X e Y.	-
S4	Checa se o sinal $i_X_EQ_Y$ recebido é verdadeiro.	8
S5	Checa se o sinal $i_X_LT_Y$ recebido é verdadeiro.	9
S6	Se $X < Y$ é verdadeiro, carrega Y com o valor de $Y - X$, pois $o_Y_LOAD_MODE$ é 1.	10
S7	Se $X < Y$ é falso, carrega X com o valor de $X - Y$, pois $o_X_LOAD_MODE$ é 1.	12
S8	Espera para atualizar os valores de X e Y. Reinicia o loop de cálculo.	-
S9	Aciona o_D_LOAD para atribuir X a D. Reinicia o loop principal voltando para S1.	14

Fonte: O autor.

Figura 16 – FSM do controlador.

 

Fonte: O autor.

Figura 17 – Entidade e arquitetura do controlador (mdc_control.vhd).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mdc_control is
  port
  (
    -- Inputs
    i_CLK: in std_logic;
    i_GO: in std_logic;
    i_X_EQ_Y: in std_logic;
    i_X_LT_Y: in std_logic;
  )
end entity mdc_control;

```



```

        -- Outputs
        o_RDY: out std_logic;

        o_X_CLRn: out std_logic;
        o_X_LOAD: out std_logic;
        o_X_LOAD_MODE: out std_logic;

        o_Y_CLRn: out std_logic;
        o_Y_LOAD: out std_logic;
        o_Y_LOAD_MODE: out std_logic;

        o_D_CLRn: out std_logic;
        o_D_LOAD: out std_logic
    );
end mdc_control;

architecture arch_mdc_control of mdc_control is

type t_STATE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9);
signal r_STATE: t_STATE;
signal w_NEXT_STATE: t_STATE;

begin
    -- State register
    p_CHANGE_STATE: process(i_CLK) begin
        if (rising_edge(i_CLK)) then
            r_STATE <= w_NEXT_STATE;
        end if;
    end process;

    -- Combinational logic
    p_NEXT_STATE: process(r_STATE, i_GO, i_X_EQ_Y, i_X_LT_Y) begin
        case (r_STATE) is
            when s0 => w_NEXT_STATE <= s1;
            when s1 => if (i_GO = '1') then w_NEXT_STATE <= s2; else w_NEXT_STATE
<= s1; end if;
            when s2 => w_NEXT_STATE <= s3;
            when s3 => w_NEXT_STATE <= s4;
            when s4 => if (i_X_EQ_Y = '0') then w_NEXT_STATE <= s5; else
w_NEXT_STATE <= s9; end if;
            when s5 => if (i_X_LT_Y = '1') then w_NEXT_STATE <= s6; else
w_NEXT_STATE <= s7; end if;
            when s6 => w_NEXT_STATE <= s8;
            when s7 => w_NEXT_STATE <= s8;
            when s8 => w_NEXT_STATE <= s4;
            when s9 => w_NEXT_STATE <= s1;
            when others => w_NEXT_STATE <= s0;
        end case;
    end process;

    p_OUTPUT: process(r_STATE) begin
        o_RDY <= '0';

        o_X_CLRn <= '1';
        o_X_LOAD <= '0';
        o_X_LOAD_MODE <= '0';
    end process;
end arch_mdc_control;

```

```

o_Y_CLRn <= '1';
o_Y_LOAD <= '0';
o_Y_LOAD_MODE <= '0';

o_D_CLRn <= '1';
o_D_LOAD <= '0';


case (r_STATE) is
  when s0 => o_X_CLRn <= '0'; o_Y_CLRn <= '0'; o_D_CLRn <= '0'; o_RDY
  <= '1';

  when s1 => o_RDY <= '1';
  when s2 => o_X_LOAD <= '1'; o_Y_LOAD <= '1';
  when s3 => NULL;
  when s4 => NULL;
  when s5 => NULL;
  when s6 => o_Y_LOAD <= '1'; o_Y_LOAD_MODE <= '1';
  when s7 => o_X_LOAD <= '1'; o_X_LOAD_MODE <= '1';
  when s8 => NULL;
  when s9 => o_D_LOAD <= '1';
  when others => NULL;
end case;
end process;
end arch_mdc_control;

```


Fonte: O autor.

Figura 18 – Diagrama RTL do controlador.

 

Fonte: O autor.

Figura 19 – Máquina de estados gerada pelo Intel Quartus Prime.

 

Fonte: O autor.

2.2.5 ETAPA 5 - CONEXÃO DO CONTROLADOR E CAMINHO DE DADOS

Esta etapa consiste na conexão do controlador e do caminho de dados. Para isso, basta simplesmente conectar os sinais correspondentes.

Figura 20 – Entidade e arquitetura do processador (mdc_top.vhd).

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mdc_top is
  port
  (
    i_X: in std_logic_vector (7 downto 0);
    i_Y: in std_logic_vector (7 downto 0);
    i_GO: in std_logic;
    i_CLK: in std_logic;

    o_D: out std_logic_vector (7 downto 0);
    o_RDY: out std_logic
  );
end mdc_top;

architecture arch_mdc_top of mdc_top is
  component mdc_control is
    port
    (
      -- Inputs
      i_CLK: in std_logic;
      i_GO: in std_logic;
      i_X_EQ_Y: in std_logic;
      i_X_LT_Y: in std_logic;

      -- Outputs
      o_RDY: out std_logic;
    );
  end component;
end arch_mdc_top;
```

```

        o_X_CLRn: out std_logic;
        o_X_LOAD: out std_logic;
        o_X_LOAD_MODE: out std_logic;

        o_Y_CLRn: out std_logic;
        o_Y_LOAD: out std_logic;
        o_Y_LOAD_MODE: out std_logic;

        o_D_CLRn: out std_logic;
        o_D_LOAD: out std_logic
    );
end component;

component mdc_datapath is
    port
    (
        i_CLK: in std_logic;

        -- Data inputs
        i_X: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_X_LOAD: in std_logic;
        i_X_CLRn: in std_logic;
        i_X_LOAD_MODE: in std_logic;

        i_Y: in std_logic_vector (7 downto 0);
        i_Y_LOAD: in std_logic;
        i_Y_CLRn: in std_logic;
        i_Y_LOAD_MODE: in std_logic;

        i_D_LOAD: in std_logic;
        i_D_CLRn: in std_logic;

        -- Data outputs
        o_X_EQ_Y: out std_logic;
        o_X_LT_Y: out std_logic;
        o_D: out std_logic_vector (7 downto 0)
    );
end component;

-- Controller to Datapath outputs
signal w_X_CLRn: std_logic;
signal w_X_LOAD: std_logic;
signal w_X_LOAD_MODE: std_logic;

signal w_Y_CLRn: std_logic;
signal w_Y_LOAD: std_logic;
signal w_Y_LOAD_MODE: std_logic;

signal w_D_CLRn: std_logic;
signal w_D_LOAD: std_logic;

-- Datapath to Controller outputs
signal w_X_EQ_Y: std_logic;
signal w_X_LT_Y: std_logic;

begin

```

```

u_MDC_CONTROL: mdc_control port map (
    i_CLK,
    i_GO,
    w_X_EQ_Y,
    w_X_LT_Y,

    o_RDY,

    w_X_CLRn,
    w_X_LOAD,
    w_X_LOAD_MODE,

    w_Y_CLRn,
    w_Y_LOAD,
    w_Y_LOAD_MODE,

    w_D_CLRn,
    w_D_LOAD
);

u_MDC_DATAPATH: mdc_datapath port map (
    i_CLK,

    i_X,
    w_X_LOAD,
    w_X_CLRn,
    w_X_LOAD_MODE,


    i_Y,
    w_Y_LOAD,
    w_Y_CLRn,
    w_Y_LOAD_MODE,

    w_D_LOAD,
    w_D_CLRn,

    w_X_EQ_Y,
    w_X_LT_Y,
    o_D
);
end arch_mdc_top;

```

Fonte: O autor.

 Figura 21 – Diagrama RTL do processador.

Fonte: O autor.

2.3 ANÁLISE E TESTES

Foram realizados três testes de cálculo de MDC no processador. Cada teste consiste nas seguintes etapas:

- Entrada de dois valores de dados;
- Acionamento do sinal de começo (i_GO);
- Espera de 80ns, para que o resultado seja computado;
- Verificação do resultado.

Figura 22 – Testes do processador.

X	Y	D (resultado esperado)
12	4	4
16	40	8
5	5	5

Fonte: O autor.

2.3.1 SIMULAÇÕES DE FORMA DE ONDA

Figura 23 – Testbench do processador (mdc_top_tb.vhd).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mdc_top_tb is
end mdc_top_tb;

architecture arch_mdc_top_tb of mdc_top_tb is

component mdc_top is
    port

```

```

(
    i_X: in std_logic_vector (7 downto 0);
    i_Y: in std_logic_vector (7 downto 0);
    i_GO: in std_logic;
    i_CLK: in std_logic;

    o_D: out std_logic_vector (7 downto 0);
    o_RDY: out std_logic
);
end component;

signal w_X: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_Y: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_GO: std_logic;
signal w_CLK: std_logic;
signal w_D: std_logic_vector (7 downto 0);
signal w_RDY: std_logic;

begin
    u_MDC_TOP: mdc_top port map (w_X, w_Y, w_GO, w_CLK, w_D, w_RDY);

    process
    begin
        -- Test 1 (12 and 4)
        w_X <= "00001100";
        w_Y <= "00000100";

        w_GO <= '1';
        wait for 8 ns;
        w_GO <= '0';

        wait for 80 ns;
        assert (w_D = "00000100") report "Fail mdc_top_tb -> Test 1" severity error;

        -- Test 2 (16 and 40)
        w_X <= "00010000";
        w_Y <= "00101000";

        w_GO <= '1';
        wait for 8 ns;
        w_GO <= '0';

        wait for 80 ns;
        assert (w_D = "00001000") report "Fail mdc_top_tb -> Test 2" severity error;

        -- Test 3 (5 and 5)
        w_X <= "00000101";
        w_Y <= "00000101";

        w_GO <= '1';
        wait for 8 ns;
        w_GO <= '0';

        wait for 80 ns;
        assert (w_D = "00000101") report "Fail mdc_top_tb -> Test 3" severity error;

        wait;
    end process;
end;

```

```

end process;
end arch_mdc_top_tb;

```


Fonte: O autor.

2.3.1.1 PRIMEIRO TESTE

O primeiro teste usou os valores 12 para X e 4 para Y, com o resultado esperado igual a 4.

- A máquina começa no estado s0;
- No instante 7ns (transição do estado s3 à s4), os valor de i_X (0x0C) é atribuído para X e o valor de i_Y (0x04) é atribuído para Y;
- O estado atual fica alterando entre s5, s6, s8 e s9 enquanto subtrai os valores de X;
- No instante 27ns se transiciona para o estado s10, acionando o sinal para carregar o registrador de resultado (i_D_LOAD); O registrador D é carregado e o seu valor passa à ser 0x04 no próximo estado (instante 29ns);
- Após, o processador retorna ao estado s1, onde espera novamente pelo sinal i_GO;

Figura 24 – Primeiro teste do processador.

 

Fonte: O autor.


2.3.1.2 SEGUNDO TESTE

O segundo teste usou os valores 16 para X e 40 para Y, com o resultado esperado igual a 8.

- A máquina começa no estado s0;

- No instante 91ns (transição do estado s3 à s4), os valor de i_X (0x10) é atribuído para X e o valor de i_Y (0x28) é atribuído para Y;
- O estado atual fica alterando entre s5, s6, s7, s8 e s9 enquanto subtrai os valores de X e de Y;
- No instante 119ns se transiciona para o estado s10, acionando o sinal para carregar o registrador de resultado (i_D_LOAD); O registrador D é carregado e o seu valor passa à ser 0x08 no próximo estado (instante 121ns);
- Após, o processador retorna ao estado s1, onde espera novamente pelo sinal i_GO;

Figura 25 – Segundo teste do processador.

 

Fonte: O autor.

2.3.1.3 TERCEIRO TESTE

O terceiro teste usou os valores 5 para X e 5 para Y, com o resultado esperado igual a 5.

- A máquina começa no estado s0;
- No instante 179ns (transição do estado s3 à s4), os valor de i_X (0x05) é atribuído para X e o valor de i_Y (0x05) é atribuído para Y;
- O estado atual passa por s5 e então vai diretamente para s10, visto que X e Y são inicialmente iguais;
- No instante 183ns se transiciona para o estado s10, acionando o sinal para carregar o registrador de resultado (i_D_LOAD); O registrador D é


2.3.2 PROTOTIPAÇÃO EM FPGA

Após o desenvolvimento e síntese do processador, o circuito gerado foi prototipado no FPGA EP4CE115F29N da família Cyclone II da Altera. Foi usado uma frequência de clock de 50 MHz através do pino PIN_N2.

2.3.2.1 MAPEAMENTO DOS PINOS

O FPGA usado possui 17 *switches* e 25 LEDs no total, mas somente 16 *switches* e 9 LEDs foram usados.

Figura 27 – Mapeamento dos pinos de entrada e saída no FPGA.

 

Fonte: O autor.

Figura 28 – Legenda do mapeamento dos pinos no FPGA.


Cor	Significado
Verde	Sinal para começar (i_GO)
Azul	Bits do valor X (i_X[7..0])
Vermelho	Bits do valor Y (i_Y[7..0])
Amarelo	Sinal de pronto (o_RDY)
Roxo	Resultado do MDC (o_D[7..0])

Fonte: O autor.

2.3.2.2 TESTES NO FPGA


Todos os testes presentes na arquitetura do testbench do processador (mdc_top_tb.vhd) foram executados manualmente para verificar a corretude do comportamento do circuito. Todos os resultados obtidos foram idênticos aos resultados das simulações de forma de onda.

Figura 29 –Teste 1 com os valores X igual a 00001100 (12) e Y igual a 00000100 (4).
Resultado igual a 00000100 (4).

 


Fonte: O autor.

Figura 30 – Teste 2 com os valores X igual a 00010000 (16) e Y igual a 00101000 (40).
Resultado igual a 00001000 (8).

 

Fonte: O autor.

Figura 31 – Teste 3 com os valores X igual a 00000101 (5) e Y igual a 00000101 (5).
Resultado igual a 00000101 (5).

 

Fonte: O autor.